
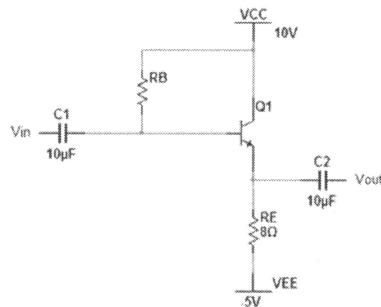


P1 2018.1 Dispositivos Eletrônicos Prof. Marcelo Perotoni

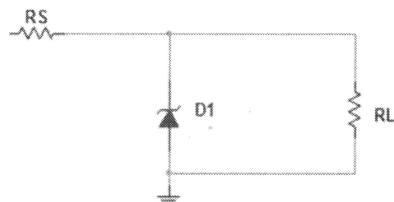
[1] Para o circuito V_{CE}=7 V, $\beta=50$, considere v_{be} = 0.7 V. (a) calcule I_c e R_b; (b) Desenhe o modelo de pequenos sinais para o amplificador; (c) Calcule r_e; (d) Com base no modelo de pequenos sinais mostre a expressão de A_v=v_{out}/v_{in}.




[2] Esse circuito se destina a proteger um circuito conversor A/D de um microcontrolador com R_L=100K Ω. (a) Considere que o zener possua uma tensão zener de 4.8V, calcule o R_S para que o circuito seja protegido para tensões de até 10V. Imagine que ele deve começar a operar exatamente em 5V na entrada. (b) Qual deve ser a potência do zener? (c) Quando o diodo não estiver funcionando (tensões abaixo de 5V), qual será a relação entre a voltagem lida pelo AD e a entrada do circuito? (d) Plote a relação v_{out} x v_{in} do circuito.



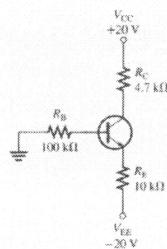[3] (a) Calcule a corrente quiescente I_{cq} do transistor para $\beta = 85$ e 100. (b) A qual dos dois valores de β s corresponde a maior temperatura? Considere v_{be} 0.7V.





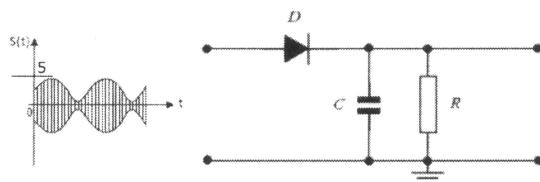[4] (a) Para o circuito abaixo, plote a saída para o resistor R inexistente ($R=\infty \Omega$) e (b) Pinte a saída para R em curto (0Ω). (c) Considere a constante de tempo $\tau=RC$ é bem maior que a frequência mais alta mas da ordem da envoltória (freq. baixa). Pinte a saída do circuito. (d) Diga para que serviria esse circuito.



P1 DISPOSITIVOS 2018.1


① (a) $I_C = \frac{8}{8} = 1A$

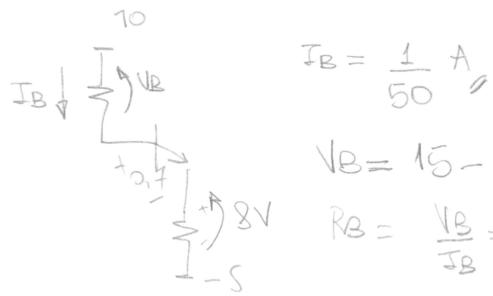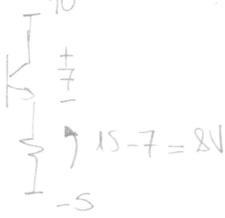

$$I_B = \frac{1}{50} A$$

$$V_B = 15 - 8.7 = 6.3$$

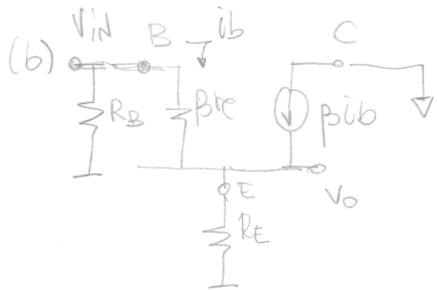
$$R_B = \frac{V_B}{I_B} = \frac{6.3}{\frac{1}{50}} = 315 \Omega$$




(c) $r_e = \frac{V_T}{I_{CQ}} = \frac{26mV}{1} = 26m\Omega$

(d) $i_b = \frac{V_{in}}{\beta R_E + (\beta + 1) r_e}$ $V_o = (\beta + 1) i_b R_L \rightarrow \frac{V_o}{V_i} \approx \frac{R_L}{R_E + R_L}$

② (a) Calcula R_S
s1 zener

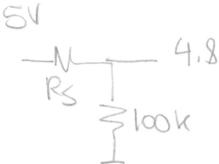
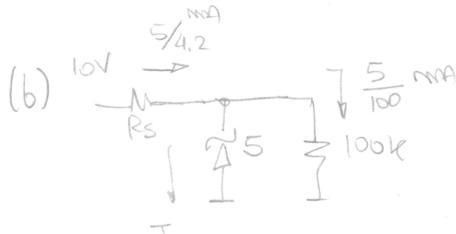
$$\frac{4.8}{5} = \frac{100k}{100k + R_S} \rightarrow R_S \approx 4.2k$$





$$I_Z = \frac{10.4.8}{4.2 + 100} = 1.14 \text{ mA}$$

$$P_Z = V_Z I_Z = 5 \times 1.14 = 5.7 \text{ mW}$$



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{100}{100 + 4.2} = 0.96$$

(d)

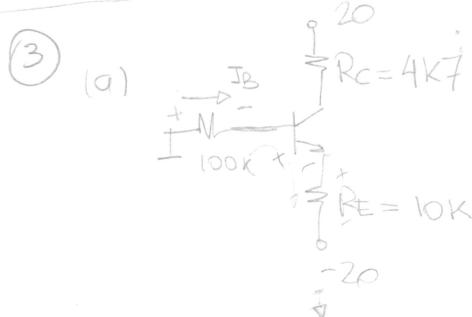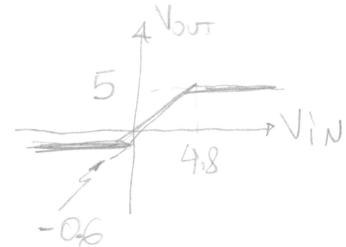

• $B = 85$

$$-I_B R_E - 0.7 - R_E I_B \beta + 20 = 0$$

$$I_B = \frac{19.3}{100k + 10k \cdot 85} = 20 \mu A$$

$$I_{CQ} = 85 \times 20 \mu A = 1.72 \text{ mA}$$



• $B = 100$ $I_B = \frac{19.3}{100k + 10k \cdot 100} = 17.5 \mu A$

$$I_{CQ} = 100 \times 17.5 \mu A = 1.75 \text{ mA}$$


(b) $\beta = 100$ aumento temperatura

PI DISPOSITIVOS 2018.1

(4)

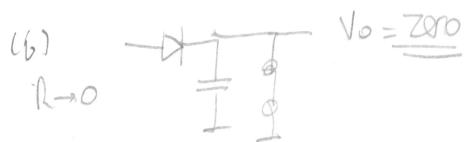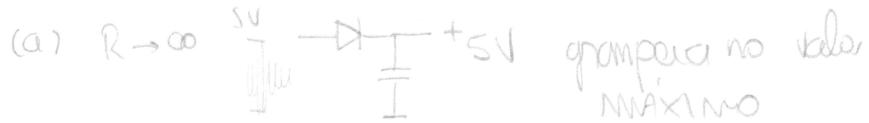

(c)

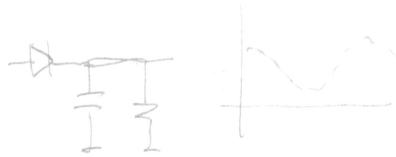

(d) serve p/ demodulações AM ou (amplitude modulada)

p/ medir nível SINAL (áudio)