
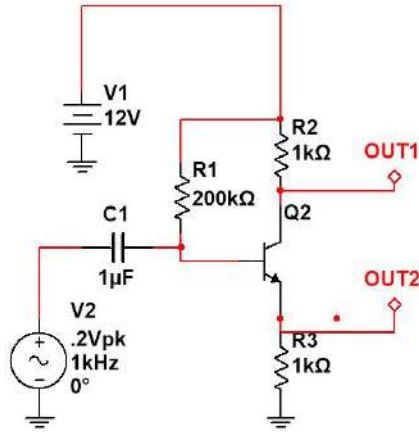


P1 2023.1 Dispositivos Eletrônicos Prof. Marcelo Perotoni Considere v_{be} e tensão do diodo ON como 0.7

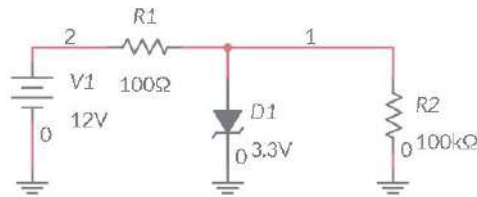
[1] (a) Calcule a corrente de coletor do circuito, considerando $\beta = 100$. (b) Calcule a tensão DC (quiescente) nos pontos OUT1 e OUT2 e o VCE. (c) Sabendo que o sinal de entrada é um seno de 0.2 V pico, calcule os ganhos para os pontos OUT1 e OUT2 e desenhe as formas de onda. Considere ganhos do emissor comum $A_v = -R_C/R_E$ e do coletor comum $A_v = R_E/(R_E + r_e)$.




[2] Calcule a tensão e a corrente no resistor de 100 kΩ, o zener é de 3.3 V.



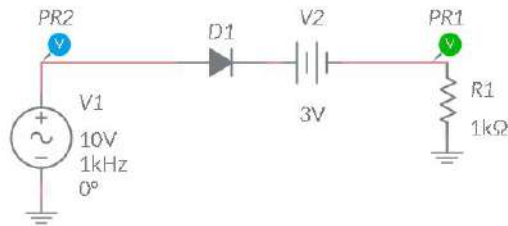
[3] O circuito está excitado por uma senóide oscilando entre +10 e -10V. Mostre de maneira **clara** a forma de onda na saída (ponto PR1 na figura), e a expressão do sinal nesse ponto (quando D é ON). Mostre a corrente máxima que circulará na resistência de 1 kΩ.



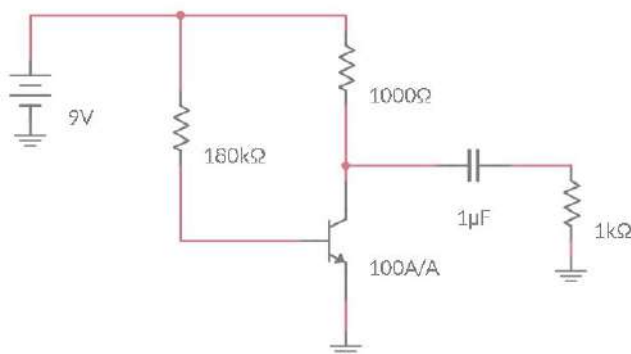[4] Para o transistor com $\beta = 100$ calcule: (a) corrente quiescente de coletor (b) V_{CE} quiescente (c) ganho de tensão da base para o coletor (d) desenhe a reta de carga com os principais valores, colocando o ponto quiescente.




1

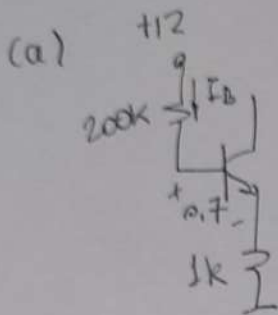

$$12 - 0.7 = 200k \cdot \frac{I_C}{\beta} + 1k \cdot I_C \quad \therefore I_C = \frac{11,3}{3} \text{ mA}$$

$$I_C \approx 3,77 \text{ mA}$$

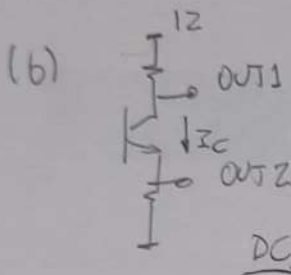


$$V_{OUT1} = 12 - 1k \cdot I_C = 12 - 3,77 = 8,23$$

$$V_{OUT2} = I_C \cdot 1k = 3,77 \text{ V}$$


$$V_{CE} = 8,23 - 3,77 = 4,46$$

$$(c) A_{V_{OUT1}} = - \frac{R_C}{R_E} = -1$$

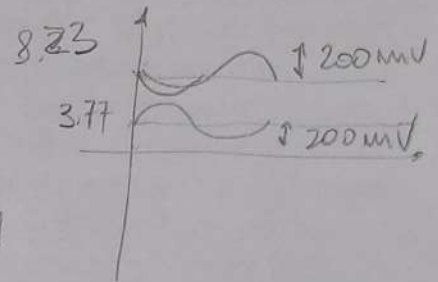
$$A_{V_{OUT2}} = \frac{R_E}{r_e + R_E} = \frac{1000}{1000 + \frac{26}{3,77}} = 0,99$$



2 ZENER polarizado ON (como diodo)

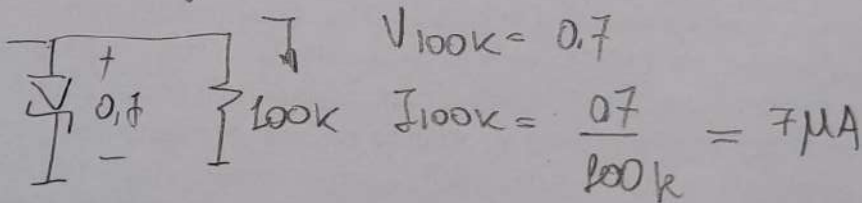

3

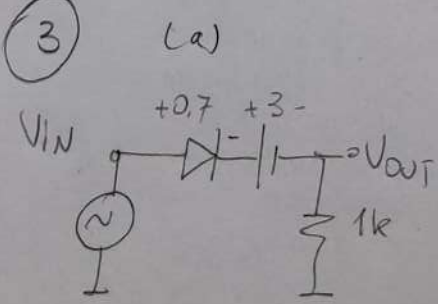


D ON quando:


$$V_{IN} > 3,7$$

$$V_{OUT} = V_{IN} - 3,7$$

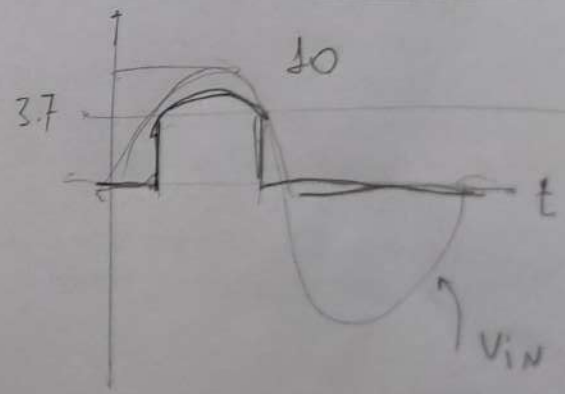D OFF \rightarrow $V_{OUT} = 0 \text{ V}$


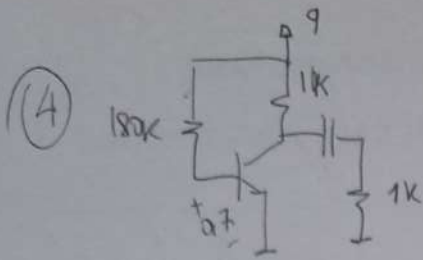
$$I_{MAX} = \frac{10 - 3,7}{1k} = 6,3 \text{ mA}$$



$$(a) \quad 9 - 0.7 = \frac{I_C}{\beta} \times 180K \quad I_C = \frac{8.3 \text{ mA}}{1.8}$$

$$= 4.6 \text{ mA} //$$

$$(b) \quad V_{CE} = 9 - 1K \times I_C = 9 - 4.6 = 4.4V //$$

$$(c) \quad A_V = - \frac{R_C // R_L}{r_e} = - \frac{1000 // 1000}{\frac{26}{4.6}} = -88.5 //$$

