


## P1- Dispositivos Eletrônicos, 2015-1

1. Deseja-se no circuito ao lado  $I_C=10 \text{ mA}$ . (a) Calcule os resistores de polarização considerando  $V_{CE}$  possibilitando máxima excursão simétrica e 10 % da tensão  $V_{CC}$  sobre  $R_E$ .  $V_{CC}=10 \text{ V}$ ,  $V_{BE}=0.6 \text{ V}$  e  $\beta=100$ .


(b) Compute  $V_{CB}$  e diga com base na sua resposta a região de operação do transistor;

(c) Desenhe a reta de carga (load line), com os nomes dos eixos e valores limites, posicionando no mesmo o ponto quiescente usado;

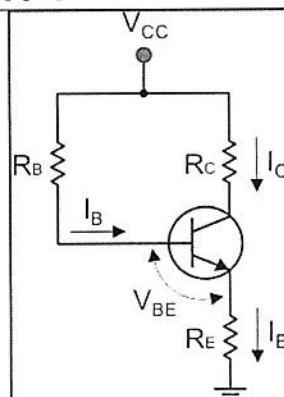(d) Calcule  $r_e$  e mostre o modelo de pequenos sinais operando como emissor comum, mostrando os valores de pontos importantes (terminais E-B-C,  $v_{in}$   $v_{out}$ , etc);



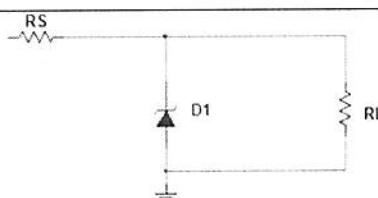2. No circuito ao lado  $R_L$  varia entre 5 e infinito; a tensão de entrada DC entre 8 e 12V e o zener possui tensão  $V_Z=5\text{V}$ . (a) Calcule  $R_S$ . (b) Calcule a potência nominal do zener. (c) Em caso de curto inadvertido na carga, o que provavelmente acontecerá com o zener?




3. Para o circuito ao lado:

(a) desenhe o modelo de pequenos sinais completo apontando  $V_i$  e  $V_o$ ;

(b) Calcule  $r_e$  e  $V_{CE}$  (considere  $V_{BE}=0.7$ ).


(c) Deduza a expressão do ganho literal (sem valores numéricicos)  $A_v=v_o/v_i$ , desconsiderando  $r_o$ ;

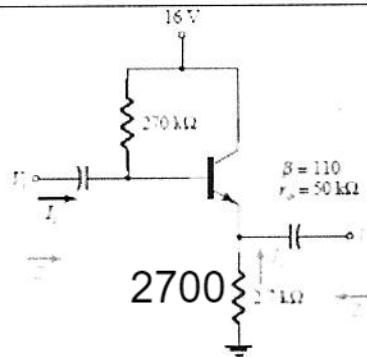(d) Calcule o valor numérico do ganho de tensão e comente sobre a utilidade prática dessa configuração amplificadora. Para que serve?





4 . (a) Monte a curva  $v_o$  x  $v_i$  com os valores numéricos chave. Considere a tensão do diodo ON 0.7 V

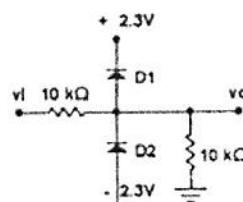(b) Qual a funcionalidade possível desse circuito?




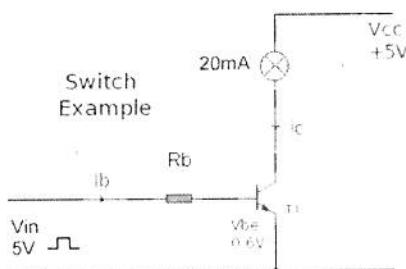5. (a) O circuito ao lado necessita operar como chave (Saturação/corte). A carga é uma lâmpada que acende com a corrente de 20 mA. Calcule  $R_B$  para a chave funcionar, sabendo que o  $\beta$  varia entre 20 e 100. (b) O sinal de entrada de controle varia entre zero e 5V – a lâmpada liga com a entrada como 5 ou zero? Por que? (c) Substituindo a lâmpada por um motor DC, desenhe a proteção indicada contra o efeito kickback (freewheeling), explicando o conceito e a solução.



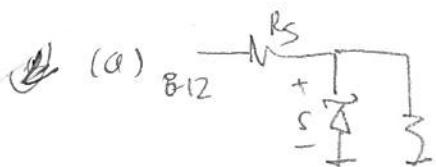


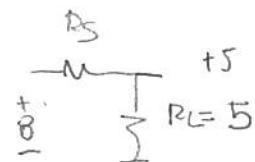testa zero ON  
 $\begin{cases} V_{IN}=8 \text{ prior caso} \\ R_L=5 \text{ zero ON} \end{cases}$



$$\frac{R_S}{R_S+R_L} = \frac{8}{8+5} = \frac{8}{13}$$

$$R_S = 35\Omega$$

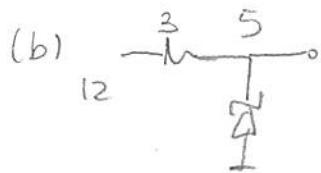


pior caso (queima):  
 $\begin{cases} V_{IN}=12VDC \\ R_L=\infty \end{cases}$

$$I_Z = I_{RS} = \frac{12-5}{3} = \frac{7}{3}$$

$$P_{ZENER} = VI = 5 \times \frac{7}{3} = \frac{35}{3}W = 11.67W$$

(c) Fica OFF (não queima!)

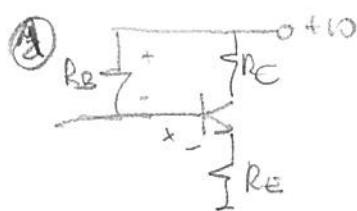

$$(a) R_E \geq \frac{1}{10} \text{ k} = \frac{100\Omega}{10} = 10\text{M}\Omega$$

$$V_{CE} = 5V = V_{CC}/2$$

$$V_{CC} = I_B R_B + 0.6 + 1$$

$$R_E = \frac{1}{10} \text{ k} = \frac{100\Omega}{10} = 10\text{M}\Omega$$

$$\frac{10-6}{10} \text{ k} = R_C$$

$$R_C = 400\Omega$$

$$\beta_B \frac{I_C}{B} = 10 - 1.6 = 8.4$$

$$R_B = \frac{100 \times 8.4}{10} \text{ K}$$


$$R_B = 84\text{K}$$

$$(b) V_{CB} = V_C - V_B = (6) - (0.6 + 1) = 4 - 1.6 = 4.4$$


$V_C$  "duode" junção CB OFF  $\rightarrow$  regime linear!

$$(c) I_{CSAT} = 10/(400+100) = 10/500 = 20\text{mA}$$


$$(V_{CE}=0)$$

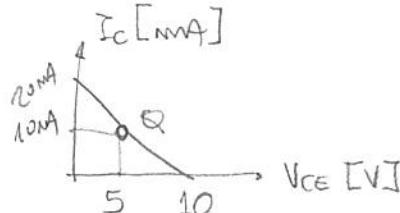
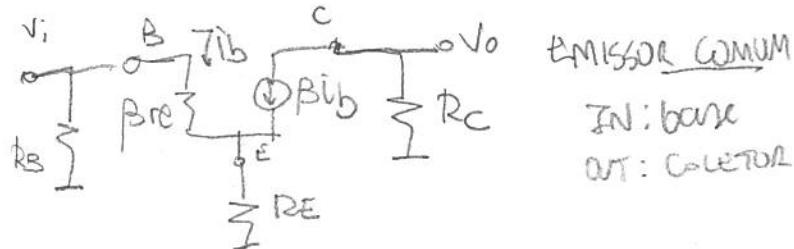
$$(d) r_e = V_T/I_{CQ} = 26\text{mV}/10\text{mA} = 2.6\Omega$$



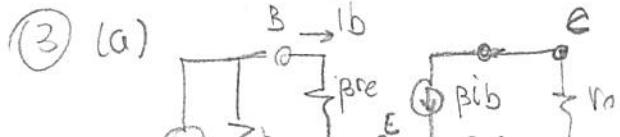
$$V_{CC} = \beta \cdot I_B \cdot R_E + I_B \cdot R_B + 0.7$$



$$(b) I_B = 16-0.7/(110 \cdot 2700 + 27E3) = 26.9\mu\text{A}$$
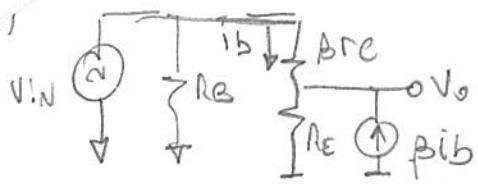
$$I_C = \beta I_B \approx 2.98\text{mA}$$




$$V_{IN} = I_B R_E + (\beta + 1) I_B R_E \rightarrow V_O = (\beta + 1) I_B R_E$$

$$Av = \frac{V_O}{V_{IN}} = \frac{(\beta + 1) R_E}{R_E + (\beta + 1) R_E}$$


Como  $\beta + 1 \approx \beta$  ->  $Av \approx \frac{R_E}{R_E + R_E}$

$$(d) Av \approx 2700 / (2700 + 8.72) = 0.997$$


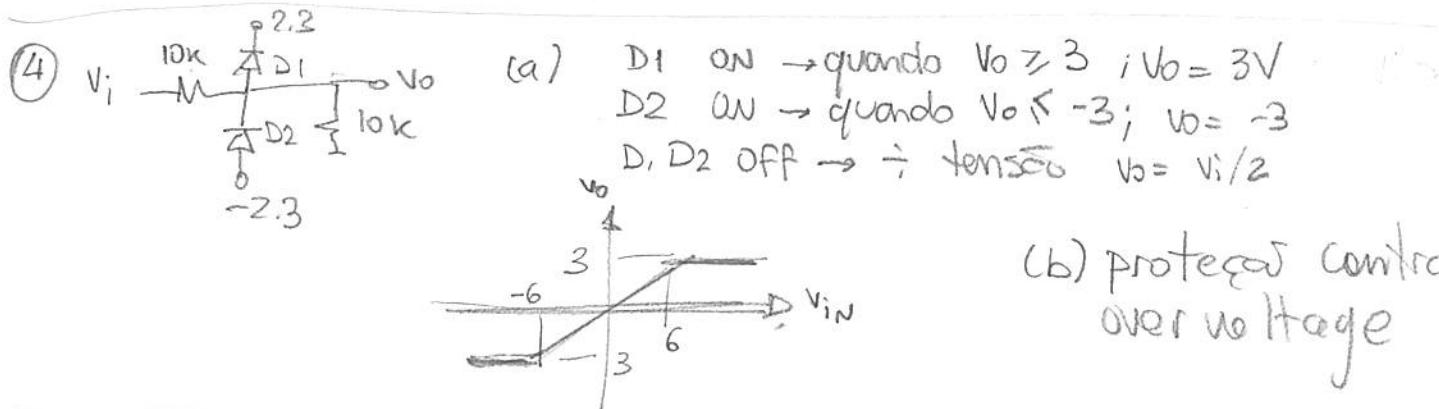
$A_v \approx 1$  mas  $A_i$  é alto buffer




(5) (a) Semicírculo negativo

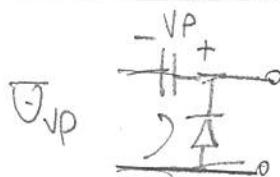

semicírculo positivo  $V_P^+$

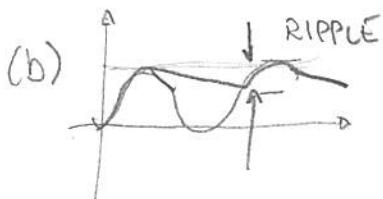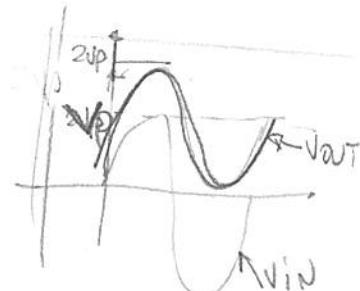

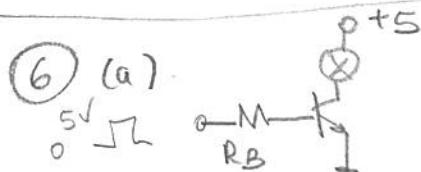Se  $R_L \neq 0$  pica a curva como item (a)  
 se  $R_L \rightarrow 0$  o ripple aumenta




com 5V liga.  
 escutinho para  $\beta$  (20)

$$I_C = 20mA \therefore I_E = \frac{20mA}{20} = 1mA$$

(b) com 5V Input transistor saturado (ON)  
 lâmpada acende

(c) freewheeling

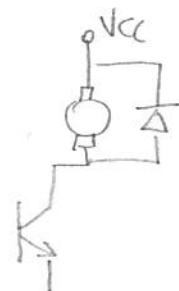

quando T fica  
 OFF bobina  
 do motor gera  
 tensão negativa;  
 o diodo conduz