
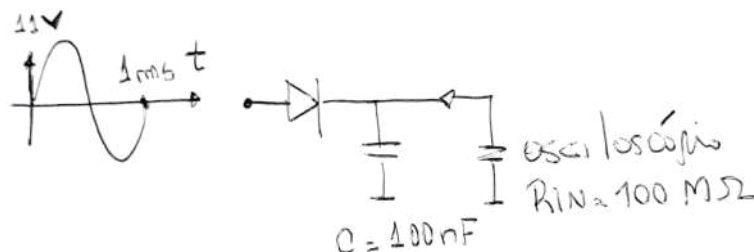


P1 2025.1 Dispositivos Eletrônicos Prof. Marcelo Perotoni Considere v_{be} e tensão do diodo ON como 0.7

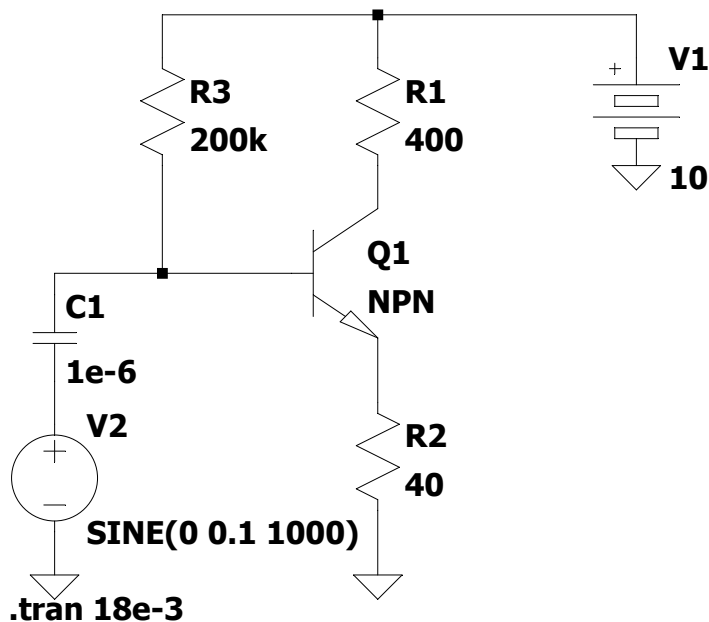
[1] (a) À um diodo conectado a um capacitor de 100 nF e ligado à um osciloscópio com impedância de entrada de 100 MΩ é aplicado um sinal senoidal conforme a figura. Desenhe a forma de onda observada, com respectivos valores de tensão. (b) $\tau = RC$, convencionou-se que o circuito descarregue após 5τ , quanto tempo levará para o sinal cair a zero no instrumento após desligar a fonte de sinal AC?




[2] (a) Calcule a corrente de coletor e a tensão de coletor V_c ($\beta = 100$). (b) Sabendo que o ganho da configuração é $A_v = -R_C / (R_E + r_e)$ onde $r_e = 26mV / I_{CQ}$. (c) Desenhe a forma de onda completa observada no coletor do transistor, sabendo que o sinal input tem 0.1 Vpp. DICA: Leve em consideração ambos itens anteriores.



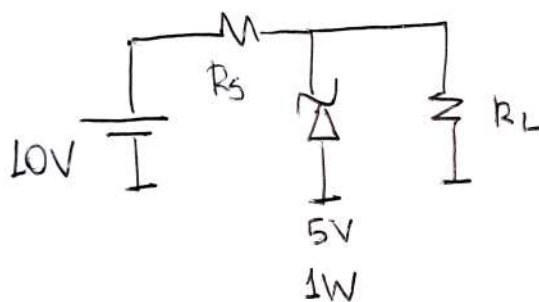
[3] (a) O resistor de carga R_L varia entre um valor máximo infinito a um valor mínimo de $100\ \Omega$. Calcule o valor de R_S . (b) Calcule a corrente máxima que circula no zener e diga se ele queima.



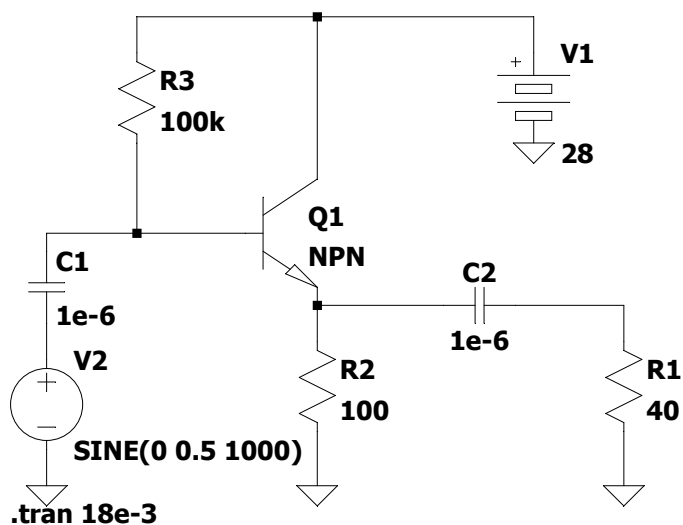[4] (a) Calcule a corrente de coletor e V_{CE} quiescentes. (b) Desenhe o modelo de pequenos sinais e calcule o ganho observado no resistor de $40\ \Omega$, considerando $\beta = 100$.




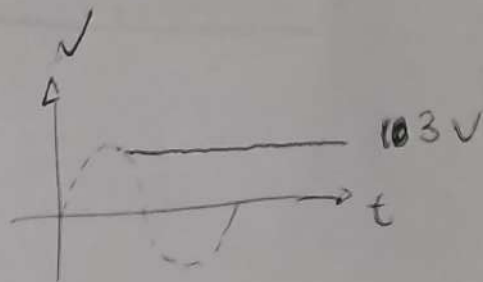
- (1) (a) $11V - 0.7V \approx 10.3V$
 sinal fica com o valor máximo



(b) $\tau = RC = 100E6 \times 100E-9$
 $= 1E8 \times 1E-7 = 10s$

$5\tau = 50 \text{ SECS.}$

levanta ≈ 50 segundos até cair

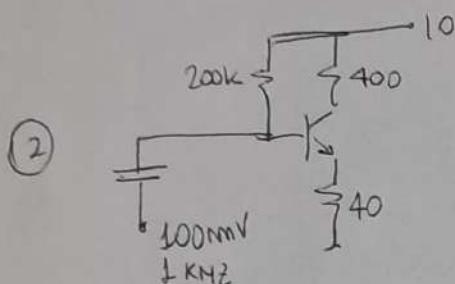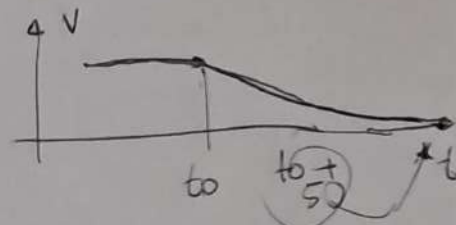

(a)

$$10 - 0.7 = 200k I_B + \beta I_B \cdot 40$$

$$I_B = 9.3 / 204 \text{ mA} \approx 45.6 \mu A$$



$$I_C = \beta I_B = 4.56 \text{ mA}$$

$$V_C = 10 - 400 \cdot I_C = 10 - 400 \cdot 4.56E-3 = 8.17V$$


(b) $r_e = \frac{26}{4.56} \approx 5.7 \Omega$

$$A_v = - \frac{R_C}{R_C + r_e} \approx - \frac{400}{5.7 + 40} = -8.75$$

(c) Input: 0.1V

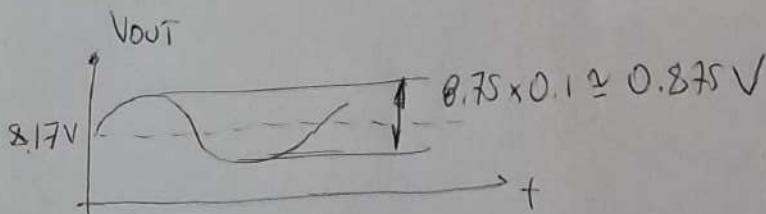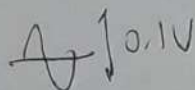


$$V_C = 8.17 - 0.875 \sin(\omega t)$$

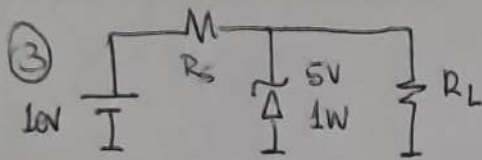

$$\begin{cases} R_{L\min} = 100 \\ R_{L\max} = \infty \end{cases}$$

(a)


deudo liga? R_L - minimo

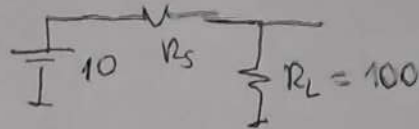

P/ dar 5V
 $R_S = 100 \Omega$


(b)

deudo queima? R_L maximo

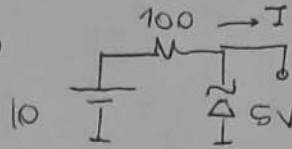


$$I = \frac{10 - 5}{100} = 50 \text{ mA}$$
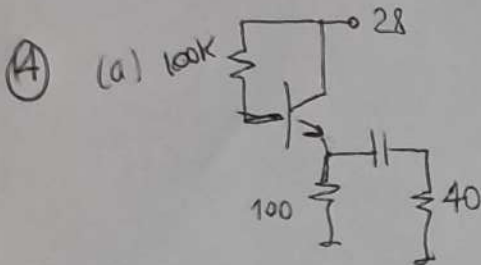
$$P_{\text{zener}} = 5 \text{ V} \times 50 \text{ mA} = 250 \text{ mW} \quad \text{N\~ao queima}$$


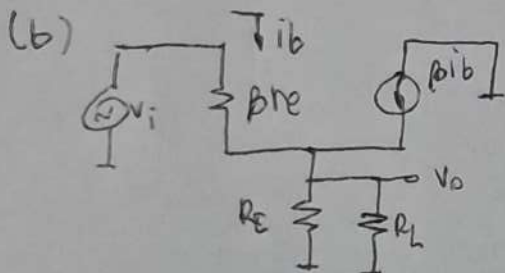
$$\begin{aligned} 28 - 0.7 &= 100 \text{E}3 I_B + 100 I_B \cdot 100 \\ I_B &= 27.3 / (100 \text{E}3 + 1 \text{E}4) = 284.18 \mu\text{A} \\ I_C &= \beta I_B = 28 \text{ mA} \\ V_{CE} &= 28 - R_E I_E = 28 - 28 \text{E}-3 \cdot 100 = 25.2 \text{ V} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} V_o &= (R_E // R_L) (\beta + 1) i_b \\ V_i &= i_b \beta r_e + (\beta + 1) i_b (R_E // R_L) \quad \beta + 1 \approx \beta \\ A_v &= \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E // R_L}{r_e + R_E // R_L} = 0.96 \end{aligned}$$