
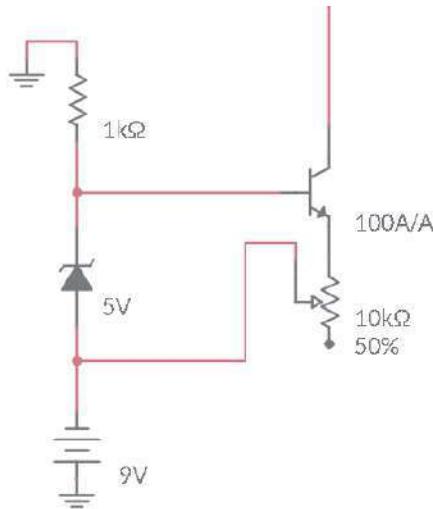


**P2 2024.1 Dispositivos Eletrônicos Prof. Marcelo Perotoni** Considere  $v_{be}$  e tensão do diodo ON como 0.7

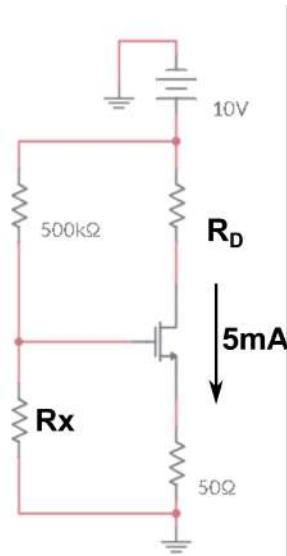[1] (a) O transistor opera como fonte de corrente, ache (a) o valor do potenciômetro para termos 10 mA na carga (coletor do transistor) e (b) corrente que passa no zener, considere  $\beta = 100$ , para descontar a corrente da base.




[2] (a) Para o NMOS temos  $k=500 \mu A/V^2$  e  $V_t=1V$ . Calcule  $R_x$  para termos corrente de dreno de 5 mA. Considere saturado:  $I_D = k(V_{GS} - V_t)^2$ . (b) Calcule a impedância de entrada para o dispositivo operando como common source e (c) ache a transcondutância  $g_m$ .




[3] (a) Para o circuito do item anterior, calcule o ganho de tensão  $A_v$ , na configuração common source, tendo o resistor  $R_D = 1 k\Omega$ , após o modelo de pequenos sinais. (b) Calcule o nível de tensão DC no ponto de sida do dreno.

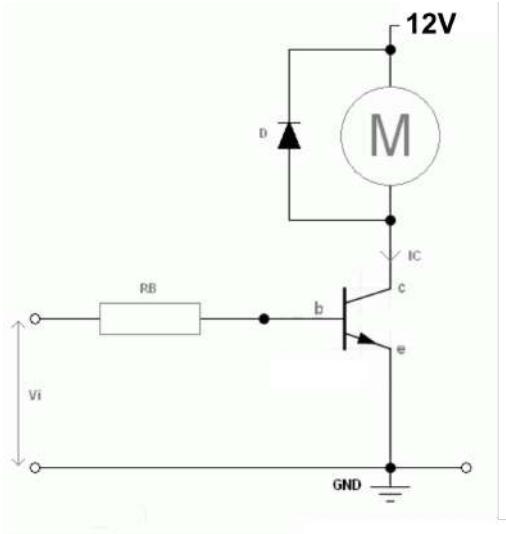[4] (a) O motor funciona com 12 VDC, e girando requer uma corrente de 200 mA. O transistor possui um  $\beta = 20$ , e o sinal de controle na base varia entre zero (off) e 5 V (on). Calcule o resistor  $R_B$  para que o transistor sature **fortemente**. (b) Para que serve o diodo? Se retirarmos o que acontece na prática, o circuito não funciona?



①

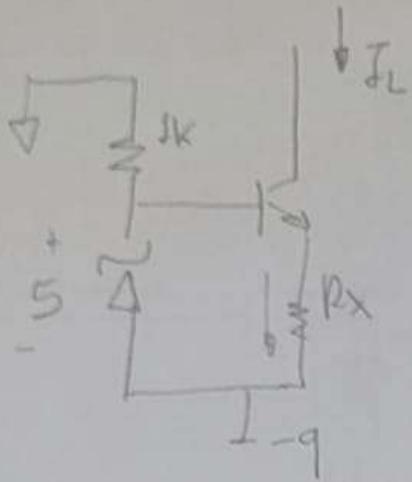


(a) KVL

$$5 - 0.7 = 4.3 = 10 \text{ mA} \times R_X$$


$$R_X = \frac{4.3}{10} \text{ k}\Omega = 430 \Omega$$

(b) KCL

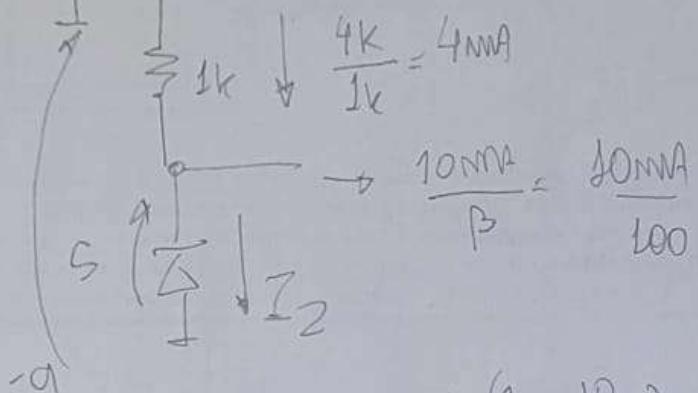

$$I_{Z_{GATE}} \approx \left(4 - \frac{10}{100}\right) \text{ mA} = 3.9 \text{ mA}$$


②

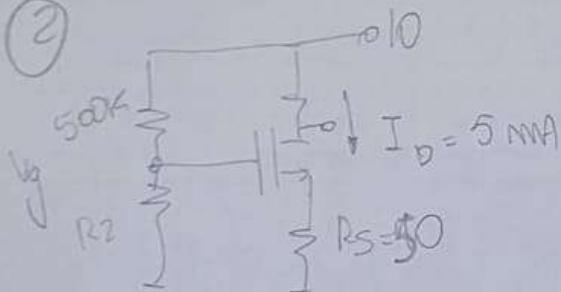

NMOS  
 $k = 500 \mu\text{A}/\sqrt{\text{V}}$  (a) p-i dan 5 mA  
 $V_T = 1 \text{ V}$   
 $5 \text{ mA} = \frac{500 \mu\text{A}}{\sqrt{\text{V}}} (V_{GS} - 1)^2$   
 $\frac{5}{0.5} = 10 = (V_{GS} - 1)^2$   
 $V_{GS} = \sqrt{10} - 1 = 4.16 \text{ V}$

calcular R\_2
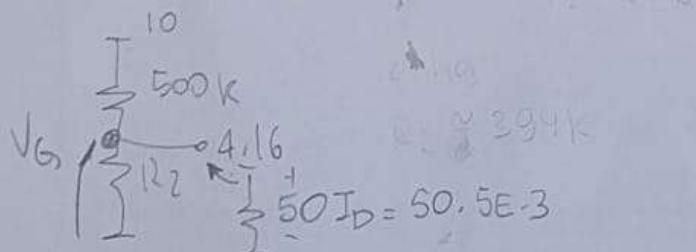
$$(b) Z_{IN} = 394 \text{ k}\Omega // 500 \text{ k}\Omega \cong 220 \text{ k}\Omega$$



$$V_G = 4.16 + 50 \times 5 \times 10^{-3} = 4.41$$

$$4.41 = 10 \times \frac{R_2}{R_2 + 500 \text{ k}\Omega}$$


$$R_2 = \frac{394 \text{ k}\Omega}{g_m g_m}$$

$$g_m = 3.16 \times 10^3 \mu\text{A/V}$$

$$g_m = 3.16 \frac{\text{mA}}{\sqrt{\text{V}}}$$

$$g_m = 3.16 \frac{\text{mA}}{\sqrt{\text{V}}}$$

(3)

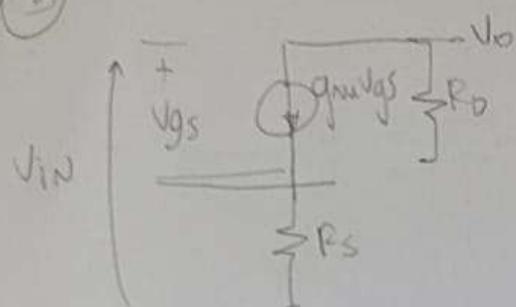


$$V_{IN} = V_{GS} + g_m V_{GS} R_S \quad (a)$$

$$V_O = -g_m V_{GS} R_D$$

$$A_V = \frac{V_O}{V_{IN}} = \frac{-V_{GS} g_m R_D}{V_{GS} [1 + g_m R_S]} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

$$A_V = -\frac{3.16 \times 10^{-3} \times 10^3}{1 + 3.16 \times 10^{-3} \times 50} = -\frac{3.16}{1.158} = 2.72$$


(b)

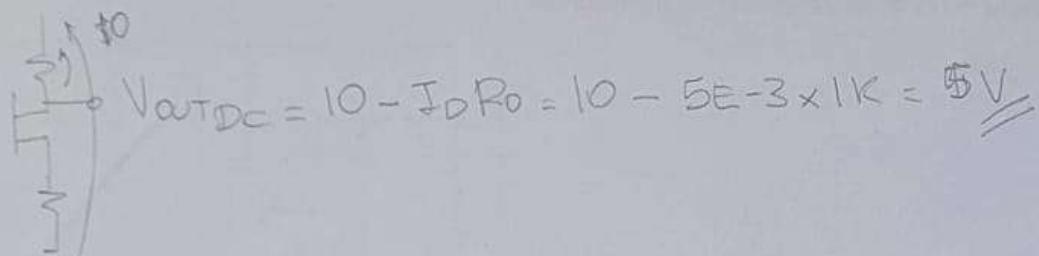

+12

$$(c) \text{ Corrente motor } I_L \approx 0.2 \text{ A}$$

(4)

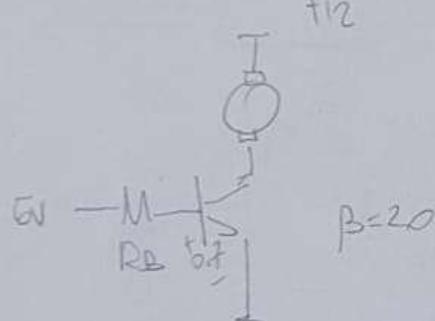

$$\text{Sem saturação } I_B \approx \frac{I_C}{\beta} = \frac{I_L}{\beta} = \frac{0.2}{20}$$

$$\therefore I_B = 10 \text{ mA}$$

$$\text{P/ saturar fortemente } \text{usar } I_{BSAT} \approx 10 \times I_B = 100 \text{ mA}$$

$$\text{Logo } R_B = \frac{5 - 0.7}{0.1} \Omega = 43 \Omega$$

(b) sem deodo quando o motor fica off há uma tensão reversa (motor é um indutor) que provavelmente queimaria o transistor.