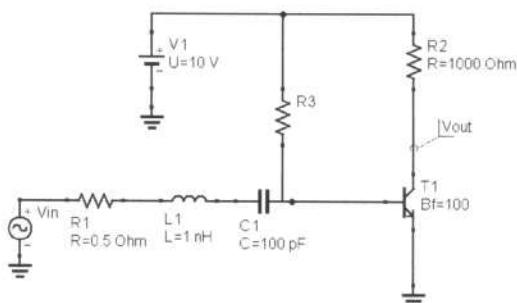



P1 2019.2 Eletrônica Analógica Aplicada - Marcelo Perotoni

- [1] Para o circuito sintonizado, esboce a curva de ganho em frequência, com os valores numéricos de ganho, banda de frequência, shape da curva (BPF, LPF, etc). Considere: $I_{Cq} = 10 \text{ mA}$, $A_v = \frac{-R_C}{r_e}$, $r_e = V_T/I_{Cq}$
 $Q = \frac{\sqrt{L}}{R\sqrt{C}}$, $f_{res} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ e $BW = \frac{f_{res}}{Q}$.




- [2] Para o circuito da questão 1 dispomos de um transistor cujo f_T é de 600 MHz. Ele vai gerar a curva de resposta projetada? Por que? Caso negativo, o que você sugeriria para ele funcionar na banda de maneira correta? Considere a resposta em frequência do ganho β como sendo $f_\beta \approx \frac{1}{2\pi\beta_{max}r_e[C_{BC}C_{BE}]}$

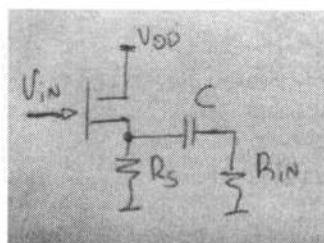
- [3] (a) Para o circuito calcule a impedância de saída vista pelo capacitor C. **DICA** Insira uma fonte de tensão teste V_x no source e compute V_x/I_x , com V_{in} nulo. (b) Com o resultado do item anterior compute o polo gerado por C sabendo que $g_m = 1 \text{ mS}$, $C = 10 \mu\text{F}$ e $R_S = 50 \Omega$. $R_{IN} = 1k\Omega$.



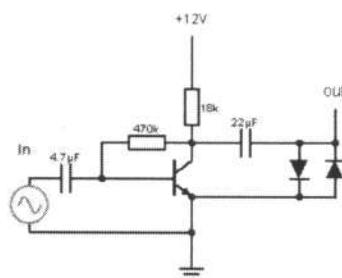
- [4] O circuito de efeito de guitarra abaixo usa um transistor com $h_{fe} = 100$. (a) Identifique o tipo de realimentação amostra/compara. (b) Monte o circuito com loading em pequenos sinais. (c) Calcule o ganho realimentado $A_v = v_{out}/v_{in}$ - despreze os diodos e considere o ganho do dispositivo em laço muito alto. O gerador tem impedância de 600Ω .



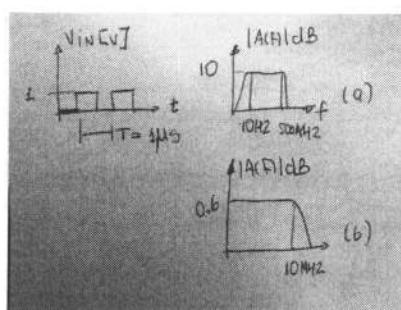- [5] Do input periódico esboce o output com amplitude em Volts para os circuitos de curvas de Bode expressos em a e b. Para o a $f_l = 10 \text{ Hz}$ e $f_h = 500 \text{ kHz}$; em b temos $f_l = zero \text{ Hz}$ e $f_h = 10 \text{ MHz}$. Justifique brevemente cada caso (uma frase).



$$V_{CC} = 10V \quad I_C = 10mA$$

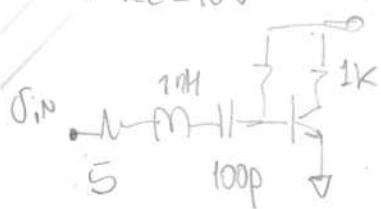


$$A_V = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{R_C}{\frac{V_T}{I_C}} = -\frac{1000}{\frac{26mV}{10mA}} = -\frac{1000}{2.6} \approx 384.6 \text{ V/V}$$

RLC série → passa apenas freq
resonância

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 503 \text{ MHz}$$

$$\text{BW} = \frac{f_0}{Q} = 79.6 \text{ MHz}$$
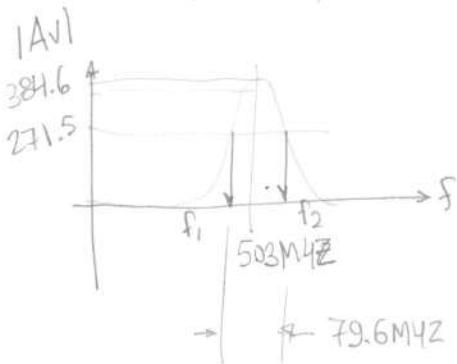
$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = 6.32$$



$$\text{na banda } 384.6 \times 0.707 = 271.5 = AV$$



$$\text{opera BW de } f_1 = (503 - \frac{79.6}{2}) = 463 \text{ MHz}$$

$$f_2 = (503 + \frac{79.6}{2}) = 543 \text{ MHz}$$

- ② Não! $f_T = 600 \text{ MHz}$ muito próximo de 543 MHz . opções PI extender a banda. (1) aumentar I_{CQ} pois $f_T = \frac{1}{2\pi\beta_{MAX}\sqrt{I_C [C_{BE} + C_{BC}]}}$
(2) usar Base Comum


③

(a)

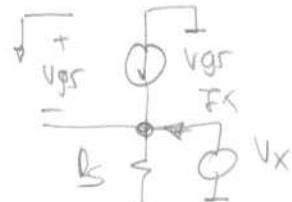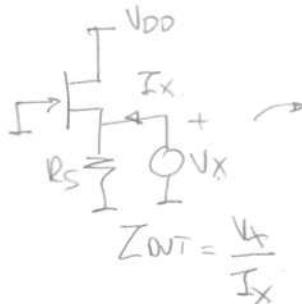

$$V_{GS} = -V_X$$


Node:

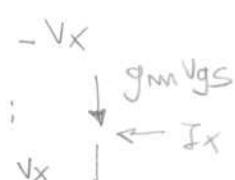

$$\frac{V_X}{R_s} + g_m V_{GS} = I_x$$

$$Z_{out} = \frac{V_x}{I_x} = R_s \parallel \frac{1}{g_m}$$

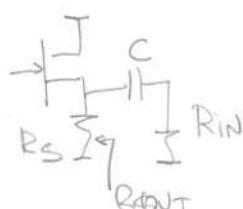
$$(b) f_p = \frac{1}{2\pi C [R_{out} + R_{in}]}$$



$$R_{out} = 50 \parallel \frac{1}{1E-3} \approx 50$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi [10E-6] [150 + 1000]} \approx 50$$

$$f_p = 15.2 \text{ Hz}$$

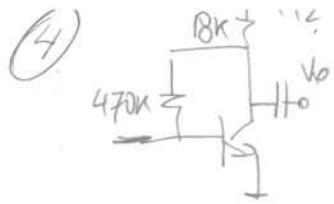

(a) Amostra V
Comparação I

(b) Amostra V \rightarrow FAZ $V_b = 0$

Comparação I \rightarrow FAZ $V_i = 0$



$$\beta \equiv \frac{I_F}{V_o} \text{ logo } A = \frac{V_o}{I_i}$$


considerando $A \rightarrow \infty$ $A_f \approx 1/\beta$

$$\beta = \frac{1}{470k} \quad \frac{V_o}{470}$$

$$\text{logo } A_f = \frac{V_o}{I_i} = 470k \frac{V}{A}$$

Logo desejado $\frac{V_o}{V_i} = A_f = A_f \frac{1}{R_s} = \frac{470k}{600} \approx 783.3 \text{ V/V}$
pois ($V_i = I_i R_s$)

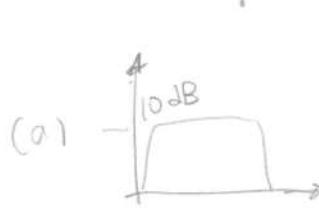5) SINAL INPUT tem nível DC e freq. MAXIMA $\approx \frac{1}{1\mu s} = 1 \text{ MHz}$




(dB !) Ponto p/ linear
 $N = 100 \text{ dB}$

$$A_0 = 20 \log N$$

$$N = 10^{A_0/20} = 316$$

\rightarrow Não pega nível DC !

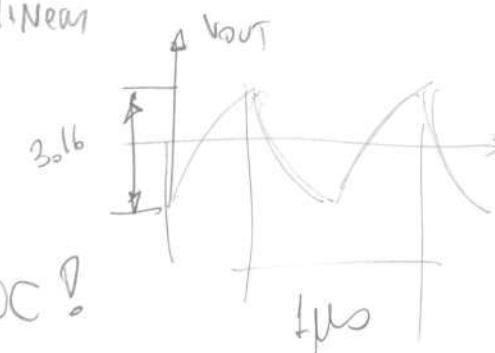

Defeito em baixas ALTAS

ALTAS




$$0.6 = 20 \log N$$

$$N = 10^{\frac{0.6}{20}} = 1$$

\rightarrow pega DC

\rightarrow pega parte alta

Resolvendo problema em Altas

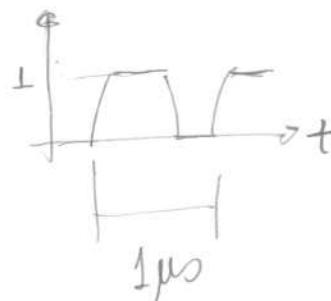

Defeito (leve) em ALTAS

anomalia edges

②