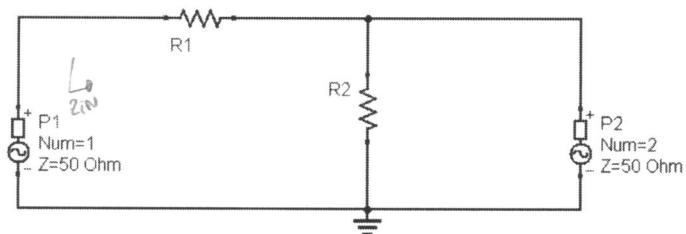



## P1 2018.2 Tópicos Especiais em Eng. Elétrica, Prof. Marcelo Perotoni

[1] Calcule o S11 e o S21 do circuito abaixo, considerando inicialmente os valores literais ( $R_1$ ,  $R_2$  e  $Z_0$ ), posteriormente considere  $R_1=R_2=100 \Omega$ . DICAS para S11 lembre que deve ser calculado o  $\Gamma$ , para o S21 parte da expressão  $V_1^+ + V_1^- = IZ_{IN}$ , onde  $I$  é a corrente que entra no circuito em  $R_1$  e  $Z_{IN}$  representa a impedância total do circuito. Escreva os termos dessa expressão colocando no lado direito as expressões da corrente contendo  $V_2^-$ , para ao dividir tudo por  $V_1^-$  apareça o termo S21.



[2] (a) Um cabo coaxial de  $50 \Omega$  foi deixado em aberto, compute a impedância de entrada sabendo que ele possui 1 metro e opera na frequência de 100 MHz. (b) Sabe-se que um coaxial em aberto tem um caráter capacitivo, confira sua resposta no item anterior e comente sobre o observado. Trata-se de efetivamente um capacitor? Justifique.

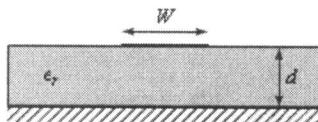[3] Uma microlinha é projetada para operar usando FR4, cuja constante dielétrica pode ser aproximada por 4.3 e com espessura de 1 mm. A largura da linha possui 2mm, calcule  $Z_0$ . (b) Essa microlinha possui um comprimento de 5 mm, qual a defasagem em graus para a frequência de 10 GHz? Lembre que  $\theta = \beta\sqrt{\epsilon_r}L$  onde  $\beta = 2\pi/\lambda$ .



$$\epsilon_\theta = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12d/W}}.$$


$$Z_0 = \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\epsilon_\theta}} \ln \left( \frac{8d}{W} + \frac{W}{4d} \right) & \text{for } W/d \leq 1 \\ \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_\theta} [W/d + 1.393 + 0.667 \ln(W/d + 1.444)]} & \text{for } W/d \geq 1. \end{cases}$$


[4] Temos o acoplador direcional planar excitado com 1W, operando com  $50 \Omega$ . Sabendo que a carga possui uma impedância de  $100 \Omega$  estime as potências amostradas nas portas refletida e direta, bem como a potência absorvida na carga. Coloque os resultados em dBm. O acoplador possui um fator de acoplamento de 30 dB.

$$P_{Reflected} = P_{inc} |\Gamma|^2$$


$$P_{Load} = P_{inc} \left( 1 - |\Gamma|^2 \right)$$
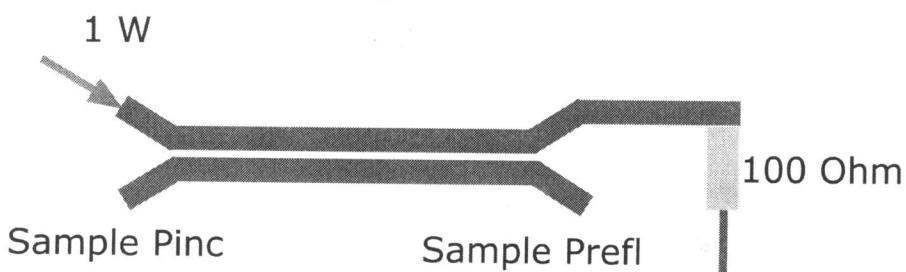
$$P_{dBm} = 10 \log_{10} (Power_milliwatts)$$



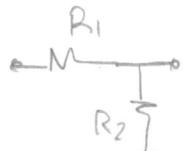

$SII:$

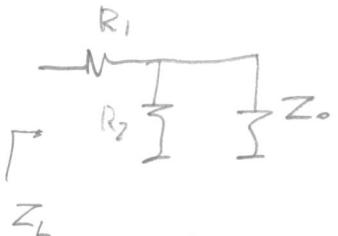

$$SII = \Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

PÓS  
2018.2


$$Z_L = R_1 + (R_2 // Z_0)$$

$$SII = \frac{R_1 + (R_2 // Z_0) - Z_0}{R_1 + (R_2 // Z_0) + Z_0}$$

$$R_1 = 100$$

$$R_2 = 100$$
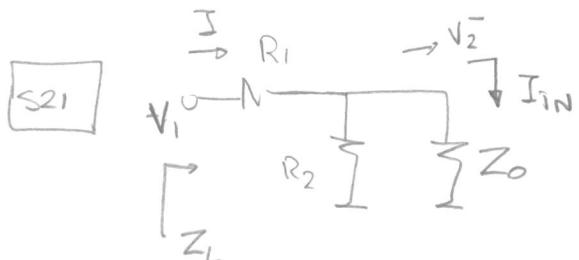
$$\rightarrow SII = \frac{100 + (100//50) - 50}{100 + (100//50) + 50} = 0.45$$



preciso chegar em  $V_1^+ + V_1^- = IZ_L$

$$I = \frac{V_1}{Z_{IN}}$$

preciso colocar em  
 $I_{IN}$  e  $V_2^-$  !

Corrente  $I_{IN} = I \frac{R_2}{R_2 + Z_0}$  &  $V_2^- = I_{IN} Z_0$

$$V_1^+ + V_1^- = IZ_L = \left( \frac{R_2 + Z_0}{R_2} \right) I_{IN} \cdot Z_L = \left( \frac{R_2 + Z_0}{R_2} \right) \cdot \left( \frac{V_2^-}{Z_0} \right) \cdot Z_L$$

÷ ambos lados por  $V_1^+$ :

$$\frac{V_1^+ + V_1^-}{V_1^+} = \frac{R_2 + Z_0}{R_2} \quad \frac{V_2^-}{V_1^+} \cdot \frac{Z_L}{Z_0} = S21 \left[ \frac{R_2 + Z_0}{R_2} \cdot \frac{Z_L}{Z_0} \right]$$

$$1 + SII = S21 \left[ \left( 1 + \frac{Z_0}{R_2} \right) \frac{Z_L}{Z_0} \right]$$

com os valores  
numéricos  
dos resistores  
ferros;

$$S21 = 0.364$$

Coaxial em aberto

$$Z_{IN} = -j Z_0 \cot \beta l$$


(a)

$$Z_{IN} = -j Z_0 \cdot \cot \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l$$

$$Z_{IN} = -j \cdot 50 \cot \left[ \frac{2\pi}{\frac{3E8}{1E8}} \cdot 1 \right] = +28.8 j$$

Wl ele é longo? "Andou" na canta logo

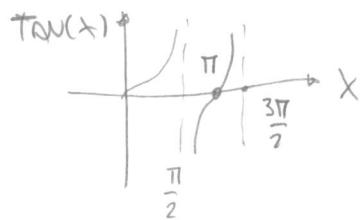Vizou (na ponta) um Indutor  $\text{Im}(Z_{IN}) > 0$ !



$$\textcircled{3} \quad \epsilon_r = 4.3 \quad d = 1 \text{ mm} \quad W = 2 \text{ mm} \quad \epsilon_e = \frac{5.3}{2} + \frac{3.3}{2} \sqrt{\frac{1}{1+12(\frac{1}{2})}}$$

(a)

$$\epsilon_e = 3.27 //$$


$$\frac{W}{d} = \frac{2}{1} \Rightarrow 1 \quad Z_0 = \frac{120\pi}{\sqrt{3.27 \times [2 + 1.393 + 0.667 \ln(2 + 1.444)]}} = 49.352$$

$$\textcircled{6} \quad \theta: \beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \ln \epsilon_e = \frac{2\pi}{\frac{3E8}{10E9}} \cdot 5E-3 \cdot \sqrt{3.27} = 1.89 \text{ rad} = 1.89 \cdot \frac{180}{\pi} = 108^\circ$$

$$\textcircled{4} \quad 1 \text{ W} \rightarrow 1000 \text{ mW} = 10^3 \text{ mW}$$

$$P_{dBm} = 10 \log 10^3 = 30 \text{ dBm}$$
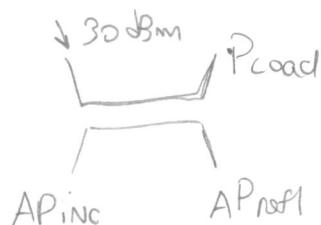
$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{100 - 50}{100 + 50} = \frac{1}{3}$$



$AP_{INC} = -30 \text{ dB}$  da  
potencia Incidente =  
 $0 \text{ dBm}$

$$P_{load} = (1 - |\Gamma|^2) P_{INC} = (1 - (0.33)^2) 1 \text{ W} = 0.891 \text{ W}$$

$$P_{load} = 10 \log 0.891 \times 10^3 = 29.5 \text{ dBm}$$

$$P_{Ref1} = \Gamma^2 \cdot P_{INC} = 0.1 \times 1 \text{ W} = 100 \text{ mW}$$

$$P_{Ref1} = 10 \log 10^2 = 20 \text{ dBm}$$

$$AP_{Ref1} = 20 \text{ dBm} - 30 \text{ dB} = -10 \text{ dBm} //$$